

Jak posługiwać się generatorem pasów do sprawdzania odbiorników telewizyjnych

Opisany w poprzednim numerze „M.T.” generator pasów służy głównie do sprawdzania toru wizji i fonił odbiorników telewizyjnych. Sposób posługiwania się nim jest bardzo prosty. Otoż w przypadku braku wizji, jeżeli ekran telewizora świeci (tzn. widać linie), szukamy uszkodzenia we wzmacniaczu wizji. W tym celu do siatki sterującej lampy końcowej tego wzmacniacza doprowadzamy sygnał z dodatkowych gniazdów przyrządu (350 Hz lub 156 kHz). Brak pasów wskazuje na uszkodzenie tego stojnika. Jeżeli wzmacniacz jest dobry, to na ekranie powinny ukazać się pasy poziome lub pionowe, a przyczynę uszkodzenia szukamy dalej (czyli bliżej wejścia odbiornika). Należy sprawdzić detektor wizji, wykorzystując modułowany sygnał generatora częstotliwości nośnej, który doprowadzamy do końcówki wtórnego uzwierczenia filtra pośredniej częstotliwości połączonego z obwodem detekcyjnym. Kondensatorem zmiennym przyrządu dostajemy częstotliwość nośną do częstotliwości pośredniej (tj. około 38 MHz). Jeżeli obwód jest dobry, to na ekranie powinny pojawiać się pasy. O ile to nastąpi, to sygnał sprawdzający doprowadzamy do siatki sterujących kolejnych stopni p.e.z. W przypadku gdy wzmacniacz p.e.z. jest dobry, to uszkodzenie prawdopodobnie ma

miejsce we wzmacniaczu w.cz. Jeżeli to sprawdzić, wyjęcie generatora pasów łączymy z wejściem (z gniazdem antenowym) odbiornika telewizyjnego i dostajemy częstotliwość nośną do badanego kanału. Włączając modulację poziomą (350 Hz) powiniśmy usłyszeć w głosniku (jeżeli tor fonii jest sprawny) ton o takiej właśnie wysokości. Zresztą wszystkie nowoczesne odbiorniki telewizyjne mają wspólny wzmacniacz p.cz. dla wizji i fonii aż do wzmacniacza wizji, gdzie sygnał o częstotliwości równicowej 6,5 MHz modułowany dźwiękiem jest wydzielany z anody wzmacniacza wizji za pomocą obwodu szeregowego. Jeżeli więc przyłączymy generator do gniazdek antenowych telewizora i zmodylujemy falę nośną sygnałem m.cz., to przy prawidłowej pracy toru w.cz. p.cz. i m.cz. w głosniku powinien być słyszalny sygnał akustyczny. Jeżeli natomiast brak jest dźwięku, a obraz jest prawidłowy, tok postępowania sprawdza się do zbadania wzmacniacza m.cz. toru fonii poczynając od lampy głosnikowej, korzystamy przy tym oczywiście z sygnału modulacji poziomej (350 Hz) pobranego z gniazda dodatkowych. Sygnał przyłączamy do siatki sterujących po szczególnych lampach.

Dysponując pasami pionowymi i poziomymi na ekranie telewizora

możemy ustawić liniowość w pionie i poziomie tak, aby odstęp pomiędzy poszczególnymi pasami i ich szerokość były równe.

Obudowa generatora modelowego została wykonana z polistyrenu, jednak praktyka wykazała, że pomimo oddalenia o około jeden metr od badanego telewizora, generator promieniając dostatecznie silny sygnał, który przenika różnymi drogami do układu telewizora (nie tylko drogą badaną). W związku z tym obudowę generatora lepiej jest wykonać z blachy aluminiowej, mosiężnej lub stalowej o grubości zapewniającej odpowiednią sztywność całego pudełka. Obudowę łączymy w trakcie sprawdzania z „masą” generatora i odbiornika telewizyjnego.

Ponieważ generator można będzie tylko telewizory załączane do sieci, więc należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Kołkówka tzw. gorącego przewodu, którą przykładamy sygnał do elementów telewizora, powinna być dobrze izolowana i dostatecznie dłuża, aby nie powodowała zwarcia w układzie telewizora i aby ręka znajdowała się możliwie daleko od elementów pod napięciem. Przewód dołączany do masy generatora, tzw. zimny, można przyłączyć do masy telewizora (chassis) w dowolnym punkcie. (J. S.)